Universidade Federal do Rio de Janeiro Departamento de Engenharia Eletrônica e de Computação

EEL535 - Teoria Eletromagnética II

Prova 2 - Dia 06/06/2017 - Duração: 180 minutos

Questão 1 (20 pontos)


Propagação de Ondas Planas

- (a) (10 pontos) Uma onda começa no ponto a, propaga-se 100 m por um dielétrico com perdas para o qual $\alpha = 0, 5$ Np/m, reflete com incidência **normal** em uma fronteira em que $\Gamma = 0, 3 + j0, 4$ e então retorna ao ponto a. Calcule a taxa da potência final depois da volta.
- (b) (10 pontos) Uma onda plana circularmente polarizada à direita, no ar (η_0) , é normalmente incidente em uma lâmina semi-infinita com $\epsilon_R' = 3,45$ e $\epsilon_R'' = 0$. Calcule as frações de potência incidente que são refletida e transmitida e descreva as polarizações de todas as ondas envolvidas.

Questão 2 (60 pontos)

Linha de Transmissão

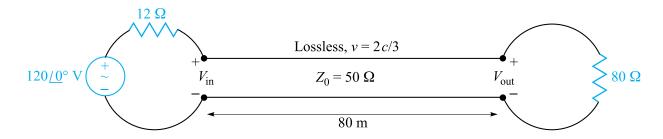- (a) (20 pontos) A impedância característica de uma certa linha de transmissão **sem perdas** é 72 Ω . Se $L=0,5\mu H/m$, calcule: C, v_p, β se f=80~MHz e Γ se a linha for terminada com 60 Ω .
- (b) (20 pontos) Para linha de transmissão representada abaixo, calcule, **sem** o auxilio da carta de Smith, $V_{s,out}$ para f=60~Hz e f=500~kHz



(c) (20 pontos) Uma linha bifiliar sem perdas tem uma impedância característica de 300 Ω e uma capacitância de 15 pF/m. A carga para z=0 é um resistor de 600 Ω em paralelo com um capacitor de 10 pF. Se $omega=10^8 \ rad/s$ e a linha possui comprimento de 20 m, use a carta de Smith para calcular Γ (na carga) e Z_{ent} .

Questão 3 (20 pontos)

Guia de Ondas

(a) (10 pontos) Um guia de ondas de placas paralelas deve ser construído para operar no modo TEM na faixa de frequências 0 < f < 3~GHz. O dielétrico entre as placas deve possuir $\epsilon_R' = 2, 1$. Determine a separação máxima d permitida entre as placas.

(b) (10 pontos) Um guia de ondas de placas paralelas com d=1 cm é feito com um material com $\eta=1,45$ entre as placas. Se a frequência de operação é 32 GHz, que modos irão se propagar?

${\bf Quest\~{a}o~B\^{o}nus~4}~~{\rm (10~pontos)}$

Demonstre a criação da carta de Smith